

الاسم:  
الرقم:

مسابقة في مادة الفيزياء  
المدة: ساعتان ونصف

**Cette épreuve est formée de quatre exercices obligatoires répartis sur quatre pages.**  
**L'usage d'une calculatrice non programmable est autorisé.**

### Exercice 1 (4,5pts)

#### Charge d'un condensateur

Le but de cet exercice est de déterminer la durée minimale dont a besoin un condensateur, pour emmagasiner l'énergie électrique nécessaire afin de pouvoir alimenter ensuite un flash électronique.

Dans ce but, on réalise le circuit du document 1.

Ce circuit comprend, en série : un conducteur ohmique de résistance  $R = 100 \Omega$ ,

un condensateur, initialement neutre, de capacité  $C = 10 \text{ mF}$ , un interrupteur  $K$  et un générateur idéal de force électromotrice (f.é.m.)  $E = u_{PN} = 12 \text{ V}$ .

A l'instant  $t_0 = 0$ , on ferme  $K$ , un courant électrique d'intensité  $i$  traverse le circuit.

- 1) Reproduire le circuit du document 1 en y indiquant le sens de  $i$ .
- 2) Établir l'équation différentielle qui décrit la variation de la tension  $u_C = u_{BN}$  aux bornes du condensateur.
- 3) La solution de cette équation différentielle est de la forme :  $u_C = E (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ , où  $\tau$  est une constante.

3.1) Déterminer l'expression de  $\tau$  en fonction de  $R$  et  $C$ .



3.2) Calculer la valeur de  $\tau$ .

- 4) Un oscilloscope est utilisé pour visualiser, sur la voie ( $Y_1$ ), la tension  $u_C = u_{BN}$  aux bornes du condensateur et sur la voie ( $Y_2$ ), la tension  $u_{PN}$  aux bornes du générateur. On visualise les oscillogrammes représentés dans le document 2.

4.1) Indiquer, sur le circuit du document 1, déjà reproduit, les branchements de l'oscilloscope.

4.2) En se référant au document 2, déterminer de nouveau la valeur de  $\tau$ .

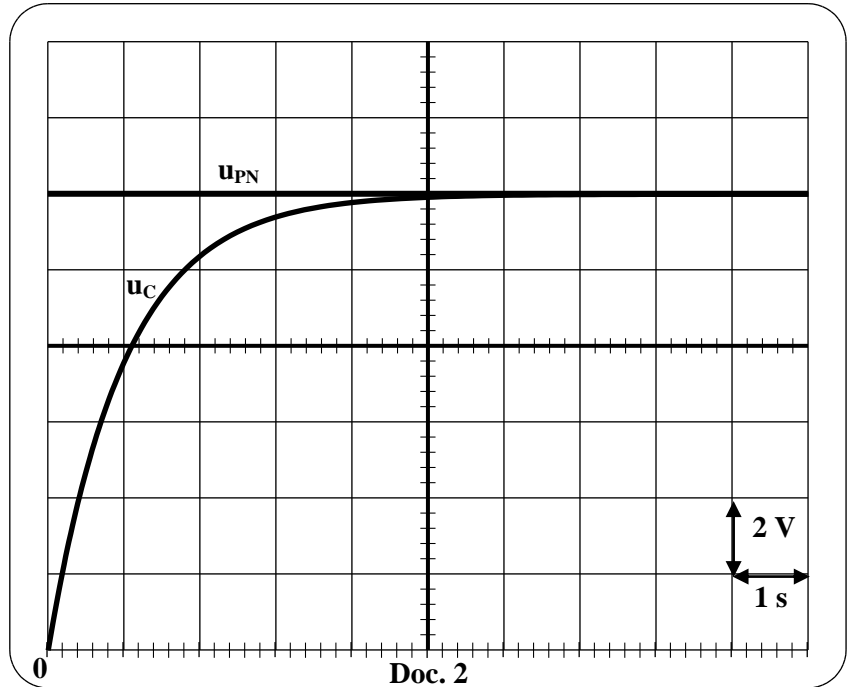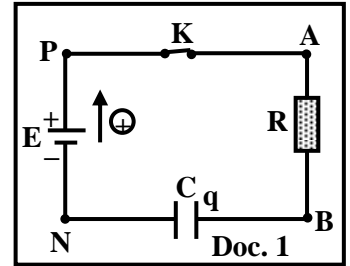- 5) Durant la phase de charge, l'énergie électrique minimale qui doit être emmagasinée dans le condensateur pour pouvoir alimenter ensuite le flash est  $W = 0,18 \text{ J}$ .



5.1) Calculer la valeur de la tension  $U_1$  de  $u_C$  lorsque l'énergie emmagasinée dans le condensateur devient  $0,18 \text{ J}$ .


5.2) Déduire, graphiquement, la durée minimale dont a besoin le condensateur pour emmagasiner l'énergie électrique nécessaire pour pouvoir alimenter le flash.

## Exercice 2 (5pts)
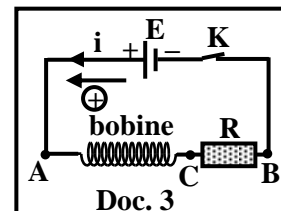
### Étincelles à l'ouverture d'un circuit à forte inductance

On considère un circuit comportant en série une bobine, d'inductance  $L$  et de résistance  $r$ , un conducteur ohmique de résistance  $R = 10^4 \Omega$ , un interrupteur  $K$  et un générateur idéal  $G$  de tension constante  $u_{AB} = E = 20 \text{ V}$ .

On ferme l'interrupteur à l'instant  $t_0 = 0$ , le circuit est alors parcouru par un courant électrique d'intensité  $i$  (Doc. 3).



#### 1) Étude théorique

1.1) Établir l'équation différentielle qui décrit la variation de  $i$ .

1.2) La solution de cette équation différentielle est de la forme :  $i = I_m \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$ , où  $I_m$  et  $\tau$  sont des constantes. Déterminer les expressions de  $I_m$  et  $\tau$  en fonction de  $E$ ,  $R$ ,  $r$  et  $L$ .

#### 2) Étude expérimentale

Les courbes (1) et (2) du document 4 montrent les tensions  $u_{AC}$  aux bornes de la bobine et  $u_{CB}$  aux bornes du conducteur ohmique en fonction du temps  $t$ .


2.1) La courbe (1) représente  $u_{CB} = u_R$ . Pourquoi ?

2.2) En utilisant la courbe (2), montrer que la résistance  $r$  de la bobine peut être supposée négligeable.

2.3) Le régime permanent est pratiquement atteint à  $t = 0,25 \text{ ms}$ . Calculer la valeur de la constante  $\tau$  du circuit.

2.4) Dédurre que  $L = 0,5 \text{ H}$ .

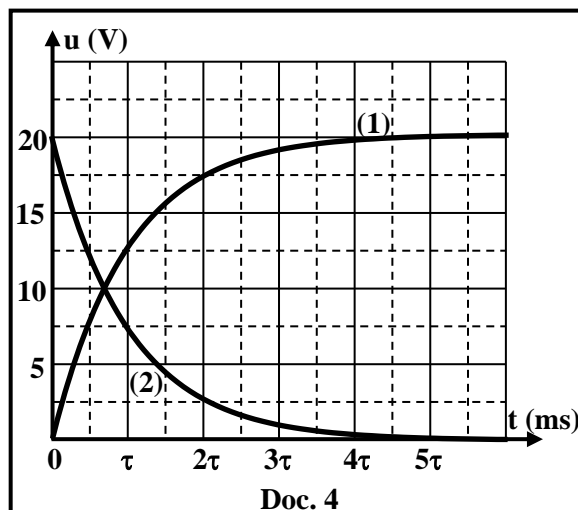2.5) Déterminer l'énergie magnétique maximale emmagasinée dans la bobine en régime permanent.



#### 3) Ouverture du circuit

On ouvre l'interrupteur  $K$  brusquement, l'intensité du courant électrique est supposée décroître linéairement avec le temps suivant la relation  $i = -2000t + 0,002$  (SI).

3.1) Calculer la valeur de la f.é.m. d'auto induction dans la bobine durant la décroissance de  $i$ .


3.2) Dédurre que durant la décroissance de l'intensité du courant électrique, des étincelles apparaissent au niveau des contacts de l'interrupteur.

3.3) Proposer une méthode pour protéger l'interrupteur des étincelles.

**Exercice 3 (5pts)**

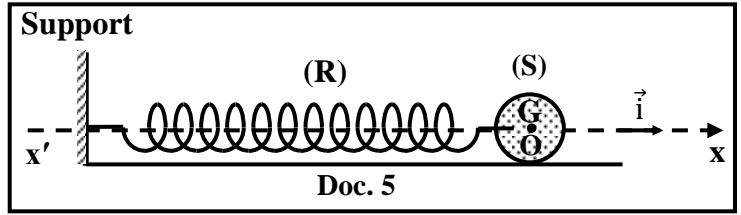**Détermination d'une force exercée par un mur sur une balle**

Le but de cet exercice est de déterminer l'intensité de la force exercée par un mur sur une balle, durant une collision entre eux. Dans ce but, on utilise un ressort (R) de masse négligeable, à spires non jointives, de constante de raideur  $k = 51 \text{ N/m}$ . Le ressort, placé horizontalement, est relié par l'une de ses deux extrémités à un support fixe.



Une balle (S), de masse  $m = 1 \text{ kg}$ , est attachée à l'autre extrémité du ressort. (S) peut se déplacer, sans frottement, sur une surface horizontale et son centre de masse G peut se déplacer le long d'un axe horizontal  $x'x$ , de vecteur unitaire  $\vec{i}$ .


À l'équilibre G coïncide avec l'origine O de l'axe  $x'x$  (Doc. 5).

**1) Mouvement oscillatoire de (S)**

On écarte (S) de sa position d'équilibre vers la gauche, dans le sens négatif, d'un déplacement  $\overline{OD} = -X_m$  et on la lâche, à l'instant  $t_0 = 0$ , sans vitesse initiale comme le montre le document 6.

Le pendule élastique, formé de (S) et du ressort, oscille alors sans frottement avec une période propre  $T_0$ .

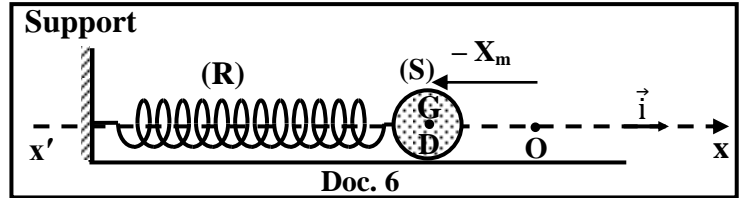À un instant  $t$ , l'abscisse de G est  $x = \overline{OG}$  et la valeur algébrique de sa vitesse est  $v = \frac{dx}{dt}$ .



G atteint le point O, pour la première fois, à un instant  $t_1$  avec une vitesse  $\vec{V}_1 = 1 \vec{i} \text{ (m/s)}$ .

Prendre le plan horizontal contenant G comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

**1-1)** En appliquant le principe de conservation de l'énergie mécanique du système [(S), Ressort, Terre], déterminer la valeur de  $X_m$ .

**1-2)** Écrire, à l'instant  $t$ , l'expression de l'énergie mécanique  $E_m$  du système, en fonction de  $x$ ,  $m$ ,  $k$  et  $v$ .

**1-3)** Établir l'équation différentielle, du second ordre en  $x$ , qui régit le mouvement de G.

**1-4)** Déduire la valeur de  $T_0$ .


**1-5)** Choisir du tableau ci-dessous, la relation correcte entre  $t_1$  et  $T_0$ .

Relation 1	Relation 2	Relation 3	Relation 4
$t_1 = \frac{T_0}{4}$	$t_1 = \frac{T_0}{2}$	$t_1 = \frac{3T_0}{4}$	$t_1 = T_0$

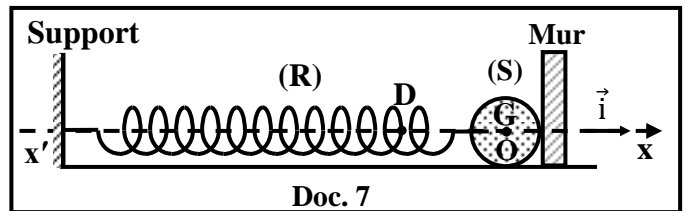**2) Collision de (S) avec un mur**

Lorsque G atteint O à l'instant  $t_1$ , (S) entre en collision frontale et parfaitement élastique avec un mur (Doc. 7).

À un instant  $t_2$ , juste après la collision, (S) rebondit avec une vitesse  $\vec{V}_2 = -1 \vec{i} \text{ (m/s)}$ .



La durée de cette collision est  $\Delta t$ . G continue son mouvement en oscillant avec la même période propre  $T_0$  et atteint de nouveau le point D à un instant  $t_3$ .

**2.1)** Montrer que  $t_3 = \frac{T_0}{2} + \Delta t$ .

**2.2)** Calculer  $\Delta t$  sachant que  $t_3 = 0,5 \text{ s}$ .

**2.3)** Déterminer la variation de la quantité de mouvement  $\Delta \vec{P}$  de (S), durant sa collision avec le mur, entre  $t_1$  et  $t_2$ .

2.4) En appliquant sur (S), la deuxième loi de Newton  $\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{P}}{dt} \cong \frac{\Delta\vec{P}}{\Delta t}$ , déterminer la valeur de la force  $\vec{F}_{\text{mur}/(S)}$  (supposée constante) exercée par le mur sur (S) durant la collision. Négliger la valeur de la force de tension exercée par le ressort sur (S) durant la collision.

### Exercice 4 (5,5 pts)

#### Oscillations d'une tige rigide

Un pendule pesant est formé d'une tige métallique rigide, mince et homogène de longueur  $\ell = OA$  et de masse  $m = 0,5 \text{ kg}$ . La tige, de centre de masse  $G$ , peut tourner, sans frottement dans un plan vertical autour d'un axe horizontal  $(\Delta)$  passant par son extrémité supérieure  $O$ . Le moment d'inertie de la tige par rapport à  $(\Delta)$  est  $I = \frac{m\ell^2}{3}$ .

Le pendule est écarté, dans un plan vertical, d'un petit angle  $\theta_m$  à partir de sa position d'équilibre stable, puis on le lâche sans vitesse initiale.

À l'instant  $t_0 = 0$ , le pendule passe par sa position d'équilibre ( $\theta_0 = 0$ ) dans le sens positif (contre les aiguilles d'une montre).

À un instant  $t$ , l'abscisse angulaire du pendule est  $\theta$  et sa vitesse angulaire est

$$\theta' = \frac{d\theta}{dt} \quad (\text{Doc. 8}).$$

Prendre :

- le plan horizontal passant par la position la plus basse de  $G$  comme niveau de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur.
- $\sin \theta \cong \theta$  et  $\cos \theta \cong 1 - \frac{\theta^2}{2}$  pour les petits angles mesurés en radians (rad).
- $g = 10 \text{ m/s}^2$  et  $\pi^2 = 10$ .

#### 1) Équation horaire du mouvement du pendule

1.1) Déterminer, à l'instant  $t$ , l'expression de l'énergie mécanique du système (Pendule, Terre) en fonction de  $m$ ,  $g$ ,  $I$ ,  $\theta$ ,  $\theta'$ , et  $a = OG$ .

1.2) Montrer que l'équation différentielle en  $\theta$ , qui régit le mouvement du pendule est :

$$\theta'' + \frac{3g}{2\ell} \theta = 0.$$

1.3) La solution de l'équation différentielle obtenue est  $\theta = \theta_m \sin(\omega_0 t + \varphi)$ , où  $\omega_0$  et  $\varphi$  sont des constantes. Déterminer :

1.3.1) l'expression de la pulsation propre  $\omega_0$  en fonction de  $g$  et  $\ell$  ;

1.3.2) la valeur de  $\varphi$ .

1.4) La tige effectue 10 oscillations pendant 16 s.

1.4.1) Déduire la valeur de  $\omega_0$ .

1.4.2) Calculer la valeur de  $\ell$ .



#### 2) Induction électromagnétique

L'expérience ci-dessus est répétée dans un champ magnétique  $\vec{B}$  uniforme, horizontal et d'intensité  $B = 0,19 \text{ T}$ .  $\vec{B}$  est parallèle à  $(\Delta)$  comme l'indique le document 9.

Une force électromotrice f.é.m. « e » est induite dans la tige mais pas de courant induit car le circuit est ouvert.

À un instant  $t$ , durant le mouvement de la tige depuis sa position d'équilibre ( $\theta_0 = 0$ ), jusqu'à sa position d'élongation maximale ( $\theta = \theta_m$ ), le flux magnétique à travers la surface hachurée ODA est donné par :
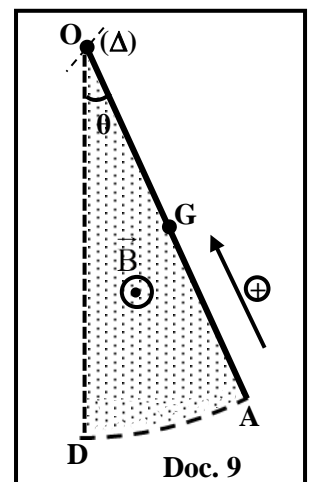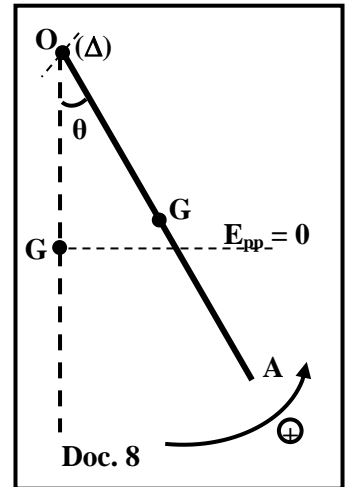
$$\phi = \frac{B\ell^2}{2} \theta, \quad \text{où } \theta = \theta_m \sin(\omega_0 t) \text{ et } t \in \left[0; \frac{T_0}{4}\right]. \quad T_0 \text{ est la période propre du pendule.}$$



Durant l'intervalle de temps  $\left[0 ; \frac{T_0}{4}\right]$  :

**2.1)** Déterminer l'expression de « e » dans la tige en fonction de  $B, \theta_m, \ell, \omega_0$  et  $t$ .

**2.2)** La tension aux bornes de la tige est  $u_{AO} = ri - e$ . Montrer que  $u_{AO} = \frac{B\ell^2\omega_0\theta_m}{2} \cos(\omega_0 t)$ .

**2.3)** Sachant que  $u_{AO} = 0,06 \cos(\omega_0 t)$  dans le SI. Déduire la valeur de  $\theta_m$ .

الاسم:  
الرقم:مسابقة في مادة الفيزياء  
المدة: ساعتان ونصف

## Exercice 1 (4,5pts)

## Charge d'un condensateur

Partie	Réponse	Note	
1		0,25	
2	$u_{PN} = u_{PA} + u_{AB} + u_{BN} \quad ; \quad E = R i + u_C$ <p>mais <math>i = \frac{dq}{dt}</math> et <math>q = C u_C</math> , donc <math>i = C \frac{du_C}{dt}</math> , alors <math>E = R C \frac{du_C}{dt} + u_C</math></p>	1	
3	<p><math>u_C = E (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})</math> , donc <math>\frac{du_C}{dt} = \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}</math></p> <p>On remplace <math>u_C</math> et <math>\frac{du_C}{dt}</math> dans l'équation différentielle</p> <p>On obtient: <math>E = R C \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + E - E e^{-\frac{t}{\tau}}</math> donc <math>E e^{-\frac{t}{\tau}} \left[ \frac{RC}{\tau} - 1 \right] = 0</math></p> <p>Cette équation est vérifiée à tout instant t, or <math>E e^{-\frac{t}{\tau}} = 0</math> est inacceptable alors <math>\frac{RC}{\tau} - 1 = 0</math> ce qui donne <math>\tau = RC</math></p>	1	
	3.2	$\tau = RC = 100 \times 10^{-2} = 1 \text{ s}$	0,25
4		0,25	
	4.2	<p>A <math>t = \tau</math>, <math>u_C = 0,63 \times 12 = 7,56 \text{ V}</math>, d'après le graphe: <math>u_C = 7,56 \text{ V}</math> à <math>t = 1 \text{ s}</math> donc <math>\tau = 1 \text{ s}</math></p>	0,75
5	5.1	$W = \frac{1}{2} C u_C^2 \quad ; \quad 0,18 = \frac{1}{2} 10^{-2} U_1^2 \quad \text{donc} \quad U_1 = 6 \text{ V}$	0,75
	5.2	<p>D'après le graphe <math>U_1 = 6 \text{ V}</math> à <math>t = 0,7 \text{ s}</math></p>	0,25

**Exercice 2 (5pts)**

**Étincelles à l'ouverture d'un circuit à forte inductance**

Partie	Réponse	Note
1	1.1 $u_{AB} = u_{AC} + u_{CB}$ ; $E = r i + L \frac{di}{dt} + R i$ ; $E = (R+r) i + L \frac{di}{dt}$	0,75
	1.2 $i = I_m \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$ ; $\frac{di}{dt} = \frac{I_m}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$ on remplace $i$ et $\frac{di}{dt}$ dans l'équation différentielle, on obtient : $E = (R+r) I_m \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) + L \frac{I_m}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$ $I_m e^{-\frac{t}{\tau}} \left[ \frac{L}{\tau} - (R+r) \right] + (R+r) I_m = E$ cette équation est vraie à tout instant, par comparaison : $\frac{L}{\tau} - (R+r) = 0$ donc $\tau = \frac{L}{R+r}$ et $(R+r) I_m = E$ alors $I_m = \frac{E}{R+r}$	1
2	2.1 $u_{CB} = u_R = R i$ . Le courant augmente durant l'établissement du courant et $R$ est une constante positive, donc $u_R$ augmente avec le temps.	0,25
	2.2 En régime permanent : $i = I_m = \text{constant}$ donc $\frac{di}{dt} = 0$ et graphiquement $u_{AC} = 0$ Mais $u_{AC} = r i + L \frac{di}{dt}$ ; $0 = r I_m + 0$ et $I_m \neq 0$ donc $r = 0$	0,5
	2.3 Le régime permanent est atteint à $t = 0,25 \text{ ms} = 5 \tau$ donc $\tau = 0,05 \text{ ms}$	0,25
	2.4 $\tau = \frac{L}{R+r}$ ; $L = \tau(R+r) = 0,05 \times 10^{-3} (10^4 + 0)$ donc $L = 0,5 \text{ H}$	0,5
	2.5 $W_{\text{magnétique}} = \frac{1}{2} L I_m^2$ , mais $I_m = \frac{E}{R+r}$ ; $I_m = \frac{20}{10^4} = 2 \times 10^{-3} \text{ A}$ Alors $W_{\text{magnétique}} = \frac{1}{2} \times 0,5 \times (2 \times 10^{-3})^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ J}$	0,75
3	3.1 $e = -L \frac{di}{dt}$ alors : $e = -0,5 \times (-2000) = 1000 \text{ V}$	0,5
	3.2 Car $e = 1000 \text{ V}$ est une tension très élevée. Donc la tension aux bornes de l'interrupteur est très grande ce qui causera l'apparition des étincelles entre ces bornes	0,25
	3.3 En plaçant un condensateur en dérivation avec l'interrupteur Ou bien : On branche une diode et un conducteur ohmique en dérivation avec la bobine	0,25

### Exercice 3 (5pts)

#### Détermination d'une force exercée par un mur sur une balle

Partie		Réponse	Note
1	1.1	$E_{mD} = E_{mO}$ ; Donc $E_{ppD} + E_{CD} + E_{peD} = E_{ppO} + E_{CO} + E_{peO}$ $E_{ppD} = E_{ppO} = 0$ car G est sur le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. $E_{CD} = 0$ car $V_D = 0$ et $E_{peO} = 0$ car $x_0 = 0$ .  $\frac{1}{2} k X_m^2 = \frac{1}{2} m V_1^2$ ; $\frac{1}{2} \times 51 \times X_m^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 1$ donc $X_m = 0,14$ m	0,5
	1.2	$E_m = E_c + E_{pe} + E_{pp}$ ; $E_m = \frac{1}{2} k x^2 + \frac{1}{2} m v^2$	0,5
	1.3	Pas de frottement donc $E_m = \text{constante}$ , donc $\frac{dE_m}{dt} = 0$ ; (La somme des travaux effectués par les forces non-conservatives est nulle) $k x x' + m v v' = 0$ , mais $x' = v$ et $v' = x''$ , donc $v (k x + m x'') = 0$ $v = 0$ inacceptable , alors $k x + m x'' = 0$ par suite $x'' + \frac{k}{m} x = 0$	0,75
	1.4	L'équation différentielle est de la forme : $x'' + \omega_0^2 x = 0$ donc $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ , mais $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$  donc $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ ; $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{1}{51}}$ ; $T_0 = 0,88$ s	0,75
	1.5	$t_1 = \frac{T_0}{4}$	0,25
2	2.1	G se déplace de D vers O pendant $\frac{T_0}{4}$ . La durée de la collision est $\Delta t$ G retourne de O à D pendant $\frac{T_0}{4}$ ce qui donne : $t_3 = \frac{T_0}{4} + \Delta t + \frac{T_0}{4}$ on aura : $t_3 = \frac{T_0}{2} + \Delta t$	0,5
	2.2	$t_3 = \frac{T_0}{2} + \Delta t$ ; $0,5 = \frac{0,88}{2} + \Delta t$ ; $\Delta t = 0,06$ s	0,25
	2.3	$\Delta \vec{P} = \vec{P}_{t_2} - \vec{P}_{t_1} = m\vec{V}_2 - m\vec{V}_1$ , alors $\Delta \vec{P} = -1\vec{i} - 1\vec{i} = -2\vec{i}$ (kg.m/s)	0,5
	2.4	On applique la deuxième loi de Newton sur (S): $\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t}$ donc $m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{\text{mur}/(S)} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t}$ mais $m\vec{g} + \vec{N} = \vec{0}$ $\vec{F}_{\text{mur}/S} = \frac{2\vec{i}}{0,66} = -33,3\vec{i}$ (N)	1



Exercise 4 (5,5pts)

Oscillations d'une tige rigide

Part		Réponse	Note	
1	1.1	$E_m = EC + E_{PP} ; E_m = \frac{1}{2} I \theta'^2 + mgh ; \text{ avec } h = a(1 - \cos\theta)$ donc $E_m = \frac{1}{2} I \theta'^2 + mga(1 - \cos\theta)$	0,75	
	1.2	Pas de frottement donc $E_m = \text{constante}$ , donc $\frac{dE_m}{dt} = 0$ (La somme des travaux effectués par les forces non-conservatives est nulle) $I \theta' \theta'' + mg a \theta' \sin \theta = 0$ , don $\theta' (I \theta'' + mg a \sin \theta) = 0$ ; $\sin\theta \cong \theta$ $\theta' (I \theta'' + mg a \theta) = 0$ ; $\theta' = 0$ inacceptable , donc $I \theta'' + mg a \theta = 0$ $\frac{m \ell^2}{3} \theta'' + mg \frac{\ell}{2} \theta = 0$ , donc $\theta'' + \frac{3g}{2\ell} \theta = 0$ .	0,75	
	1.3	1.3.1	$\theta = \theta_m \sin(\omega_0 t + \varphi)$ , $\theta' = \omega_0 \theta_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ , $\theta'' = -\omega_0^2 \theta_m \sin(\omega_0 t + \varphi)$ , On remplace dans l'équation différentielle, on obtient : $-\omega_0^2 \theta_m \sin(\omega_0 t + \varphi) + \frac{3g}{2\ell} \theta_m \sin(\omega_0 t + \varphi) = 0$	1
		1.3.2	$\theta = \theta_m \sin(\omega_0 t + \varphi) : A t_0 = 0: \theta_0 = 0 = \theta_m \sin\varphi$ $\theta_m \neq 0$ , donc $\sin\varphi = 0$ , alors $\varphi = 0$ ou $\varphi = \pi \text{ rad}$ $\theta' = \omega_0 \theta_m \cos(\omega_0 t + \varphi) : A t_0 = 0: \theta'_0 = \omega_0 \theta_m \cos(\varphi)$ $\theta'_0 > 0$ , donc $\cos(\varphi) > 0$ ; alors $\varphi = 0$	0,5
	1.4	1.4.1	$10T_0 = 16 \text{ s}$ alors $T_0 = 1,6 \text{ s}$ ; $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 1,25 \pi \text{ rad/s} = 3,9 \text{ rad/s}$	0,5
		1.4.2	$\omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{2\ell}} \text{ C}$ ; $\ell = \frac{3g}{2\omega_0^2} = \frac{3(10)}{2 \times 1,25^2 \times 10}$ ; $\ell = 0,96 \text{ m}$	0,5
2	2.1	$e = -\frac{d\phi}{dt} = -\left(\frac{B \ell^2}{2} \theta'\right)$ ; $e = -\frac{B \ell^2}{2} \theta_m \omega_0 \cos(\omega_0 t)$	0,5	
	2.2	$u_{AO} = ir - e$ . le circuit est ouvert $i = 0$ donc: $u_{AO} = -e$ par suite : $u_{AO} = \frac{B \ell^2 \omega_0 \theta_m}{2} \cos(\omega_0 t)$ .	0,5	
	2.3	$u_{AO} = 0,06 \cos(\omega_0 t) = \frac{B \ell^2 \omega_0 \theta_m}{2} \cos(\omega_0 t)$ ; $0,06 = \frac{B \ell^2 \omega_0 \theta_m}{2}$ $0,06 = \frac{0,19 \times (0,96)^2 \times 1,25 \pi \theta_m}{2}$ ; $\theta_m = 0,17 \text{ rad}$	0,5	